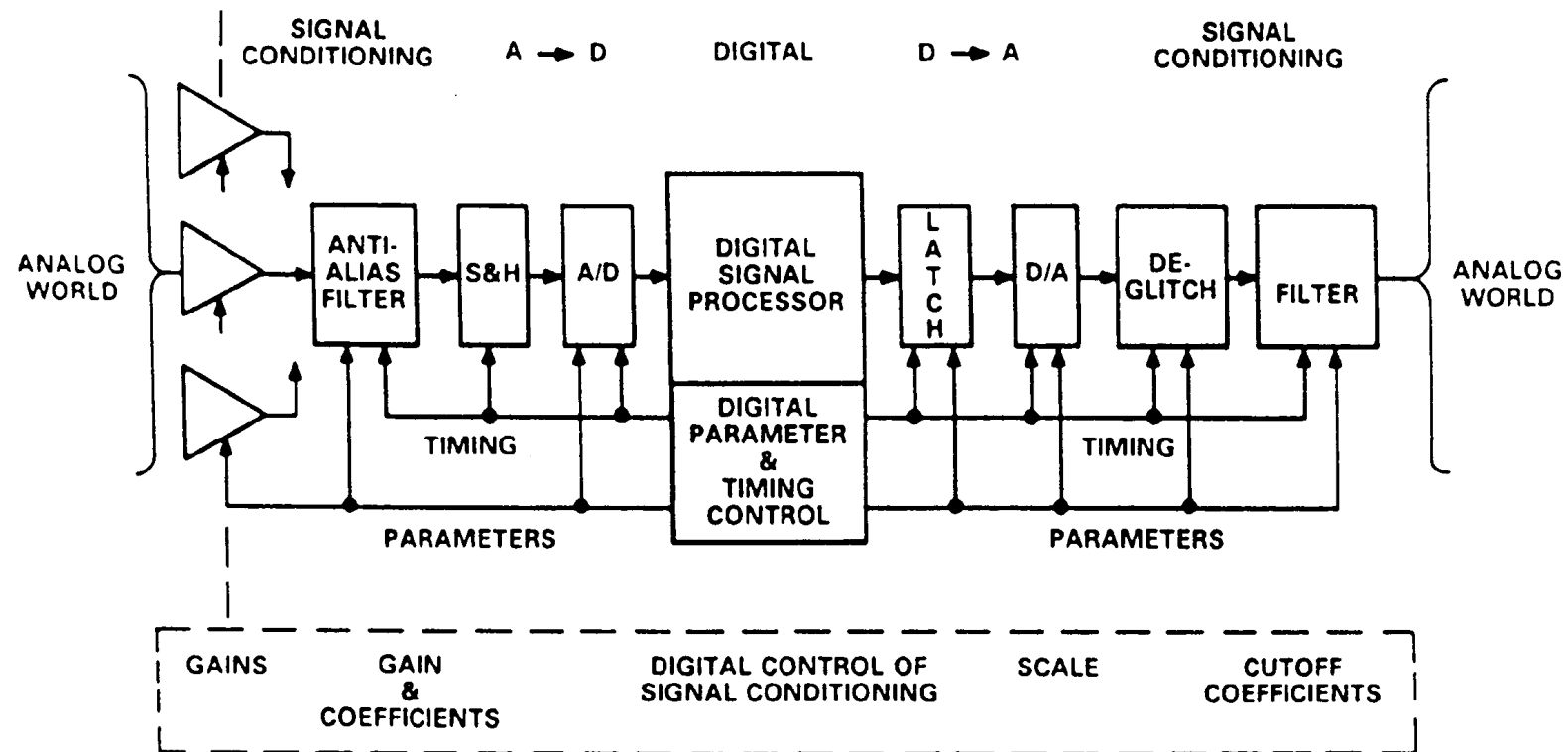


# CONVERSIÓN ANALÓGICO-DIGITAL

**Patxi Arregui**


**upna**  
Universidad  
Pública de Navarra  
Nafarroako  
Unibertsitate Publikoa

# ELEMENTOS EN UN SISTEMA MUESTREADO DE DATOS




Fuente: Application Note AN-282 Analogue Devices.

# SEÑALES ANALÓGICAS Y SEÑALES DISCRETAS

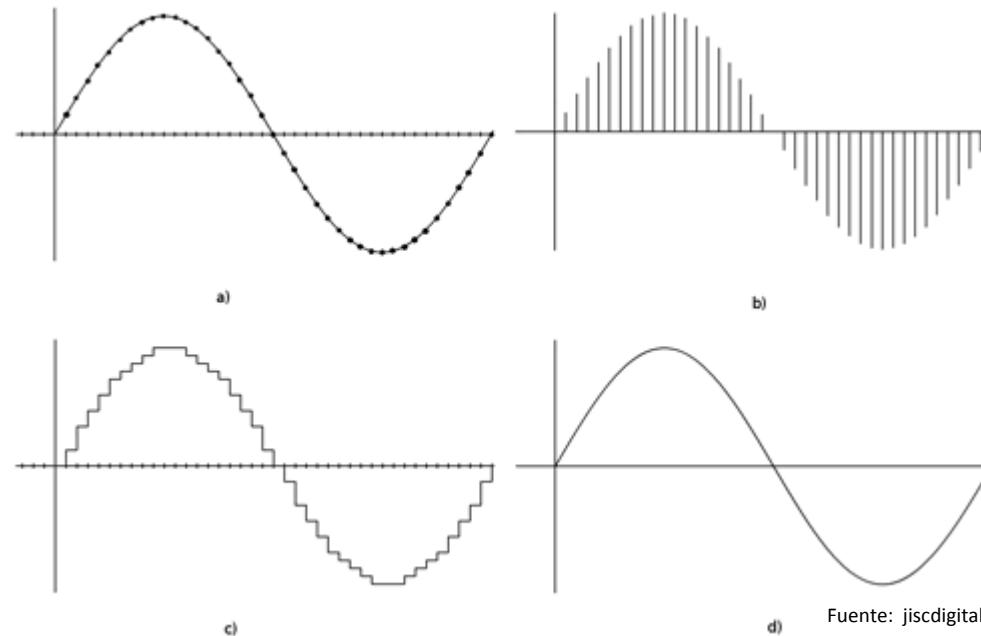


Fuente: jiscdigitalmedia "An introduction to digital audio"


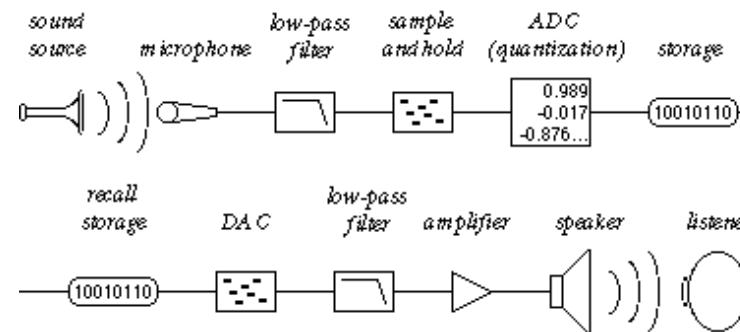
**(a)** Onda acústica original (función seno) con los puntos de muestreo en intervalos de tiempo regulares (eje X); **(b)** valores muestreados; **(c)** representación digital de la onda según los valores de la figura b; **(d)** reconstrucción de la señal analógica mediante la utilización de un filtro pasa-bajo para suavizar los cambios escalonados (altas frecuencias) de la señal c.



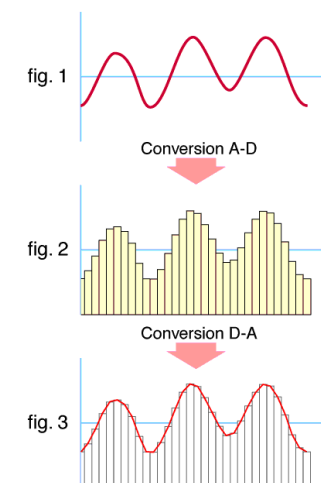
Fuente: Digital Audio by Christopher Dobrian




# EFFECTO DE LA CUANTIFICACIÓN

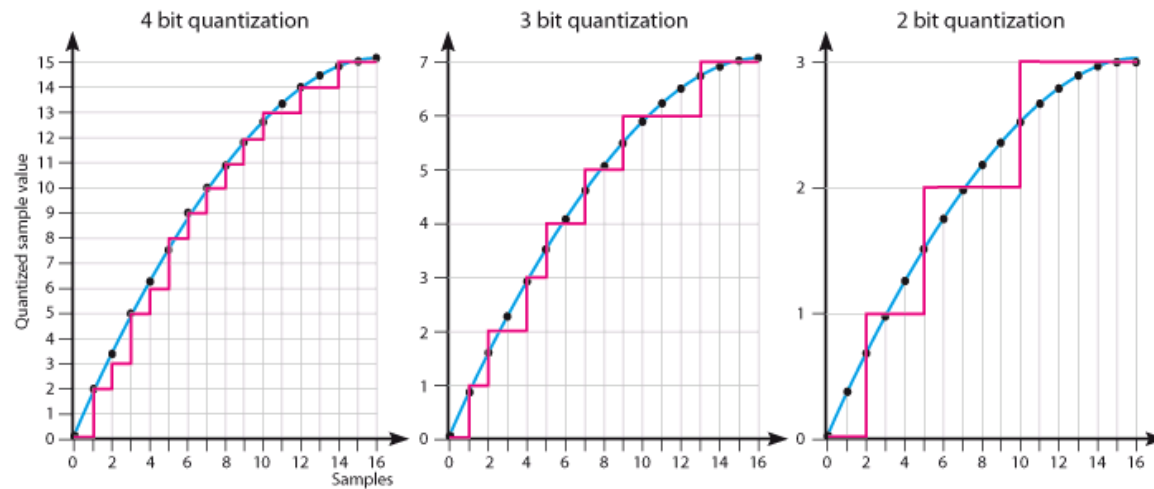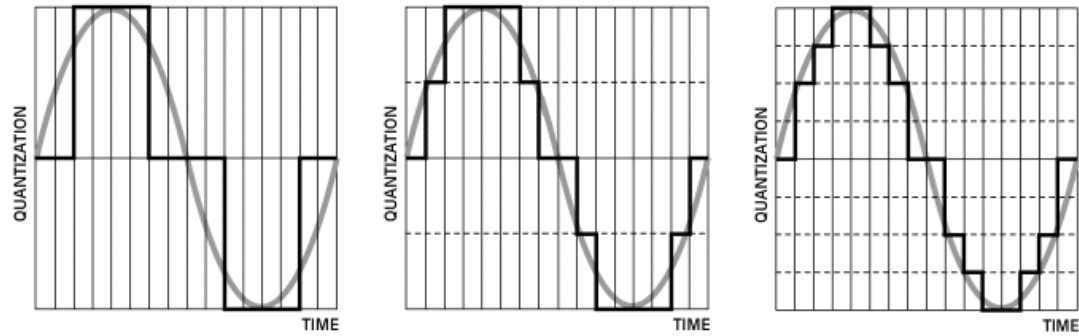
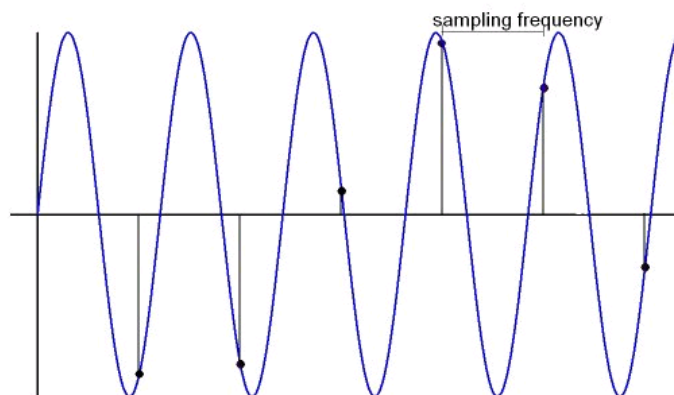
## EFFECTO DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO (aliasing)




a)

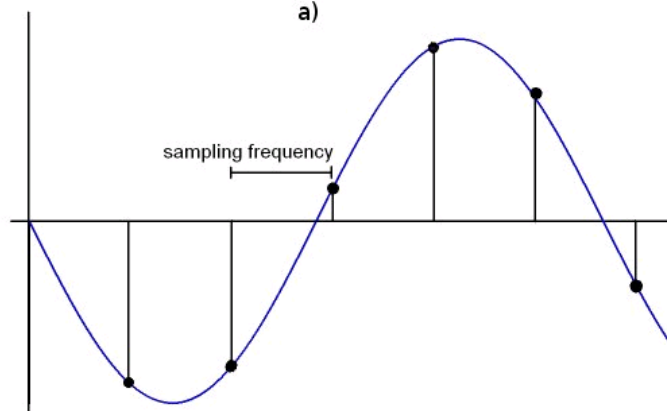


b)


# CONVERTIDORES DAC

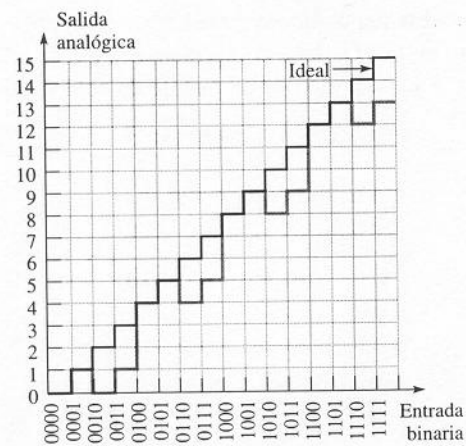


(a) Salida no monotónica (en gris)

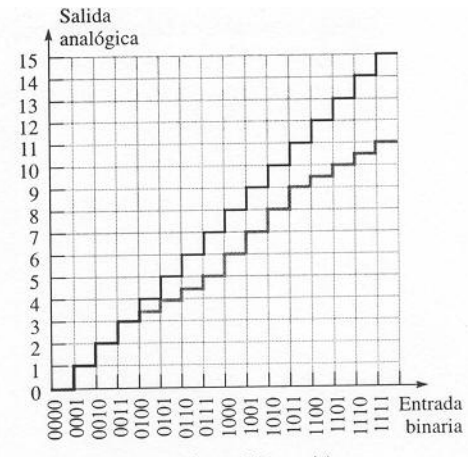

(b) No linealidad diferencial (en gris)

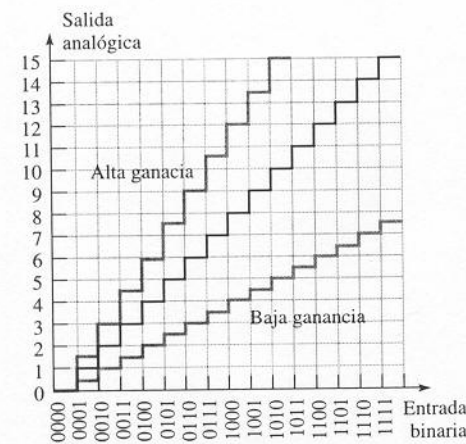


(c) Alta y baja ganancia (en gris)

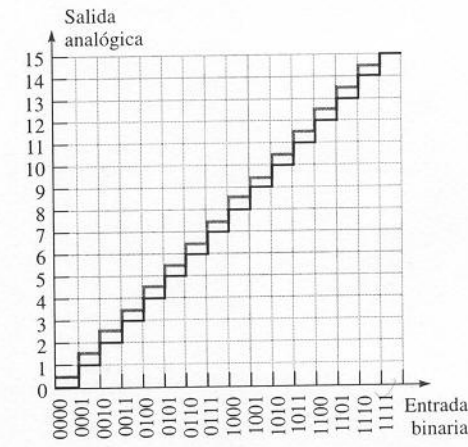


(d) Error de Offset (en gris)

## ERRORES EN CONVERSORES DAC

## CONVERTIDORES DAC

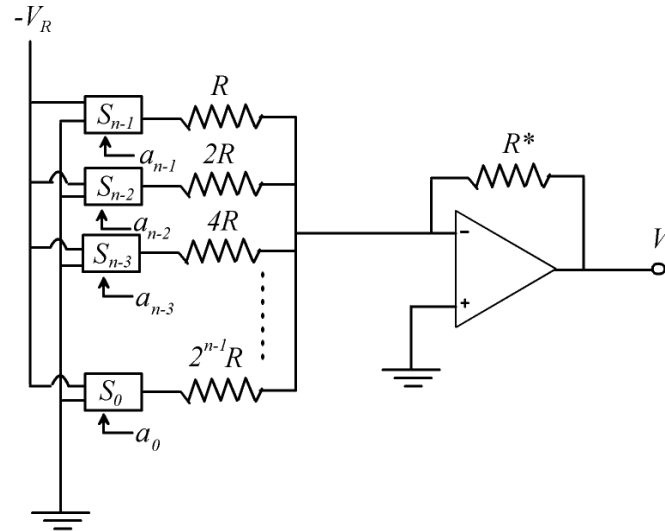


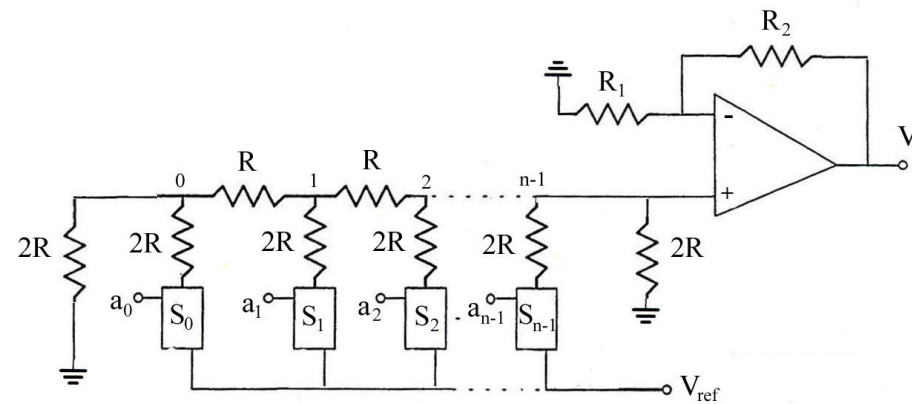CONVERTIDOR DAC CON RESISTENCIAS PONDERADAS




CONVERTIDOR DAC CON ESTRUCTURA R-2R

# CONVERTIDORES ADC

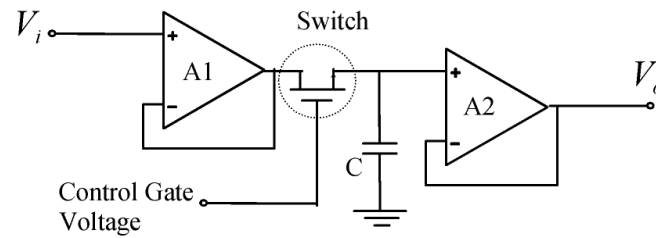

## MUESTREO Y RETENCIÓN

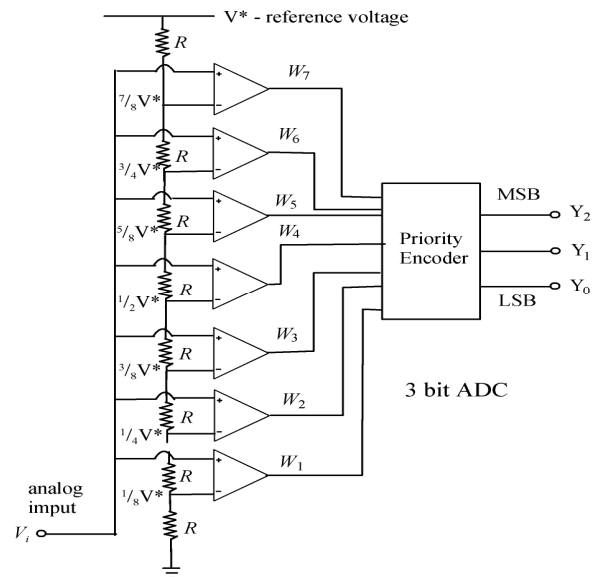


## CONVERTIDOR ADC DE TIPO FLASH



## CONVERTIDORES ADC


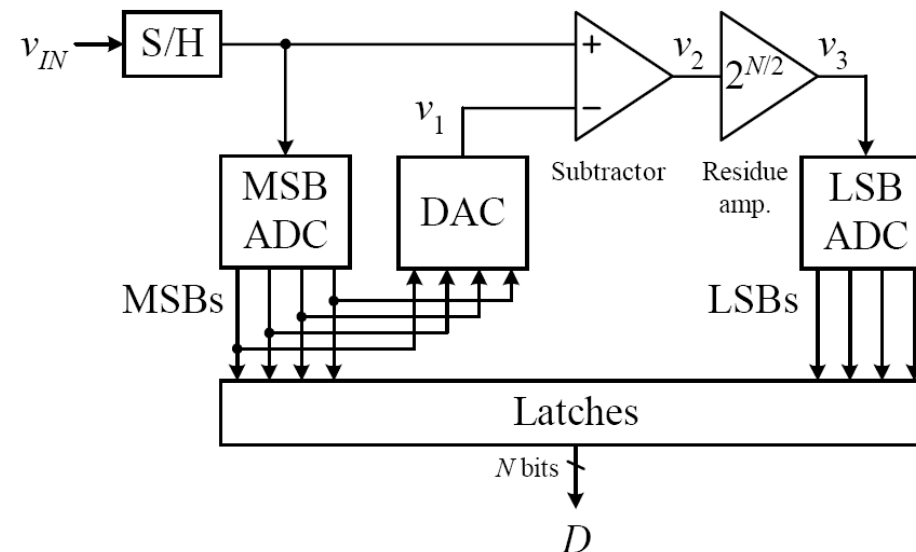
### Two-step flash ADC

- Greatly reduce the number of comparators
  - Ex: for an 8-bit ADC, comparator no.  $255 \Rightarrow 30$





CONVERTIDOR ADC DE TIPO HALF-FLASH

# CONVERTIDORES ADC

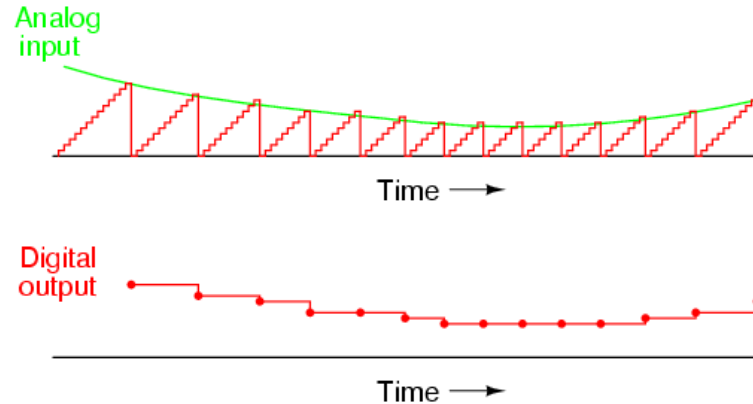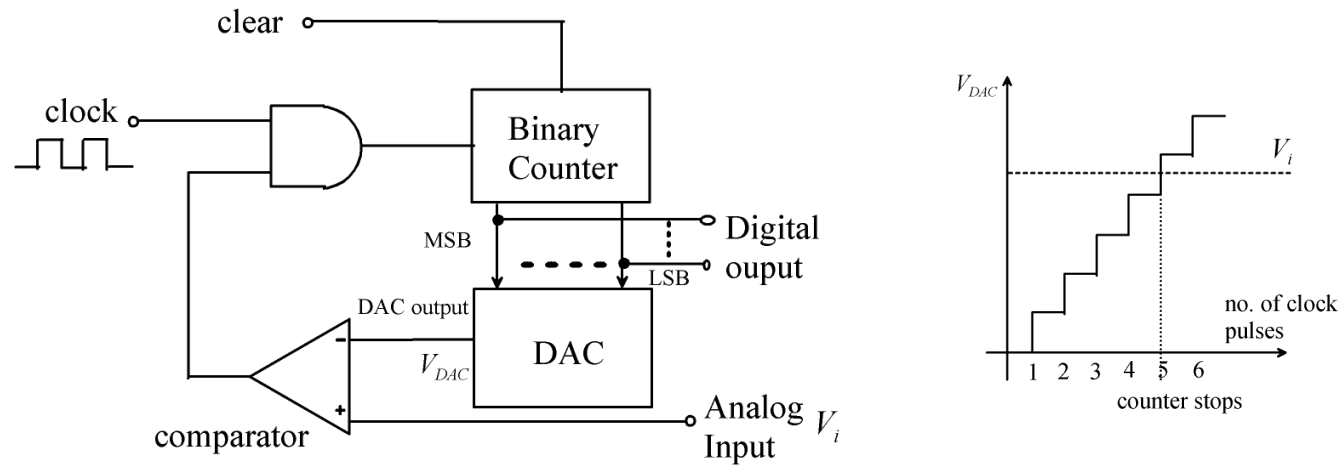

CONVERTIDOR ADC DE RAMPA EN ESCALERA (contador ascendente)

## CONVERTIDORES ADC

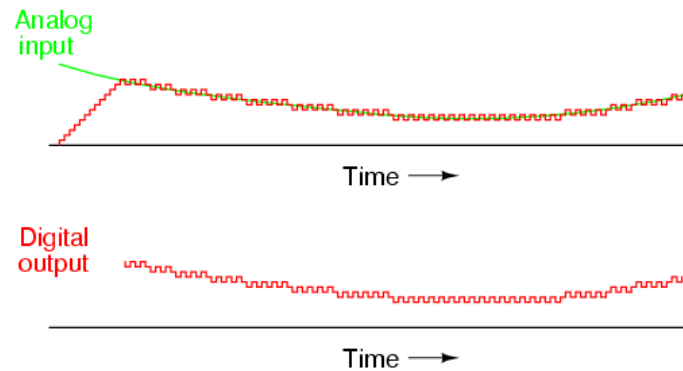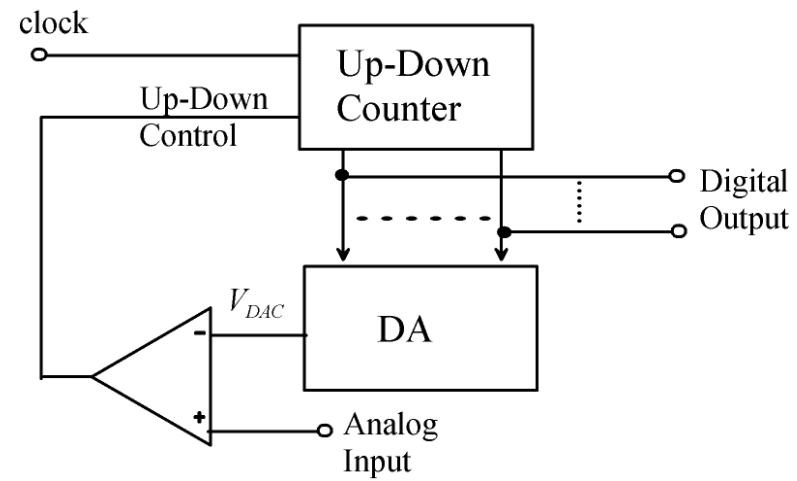

CONVERTIDOR ADC DE SEGUIMIENTO (contador de cuenta reversible)

# CONVERTIDORES ADC

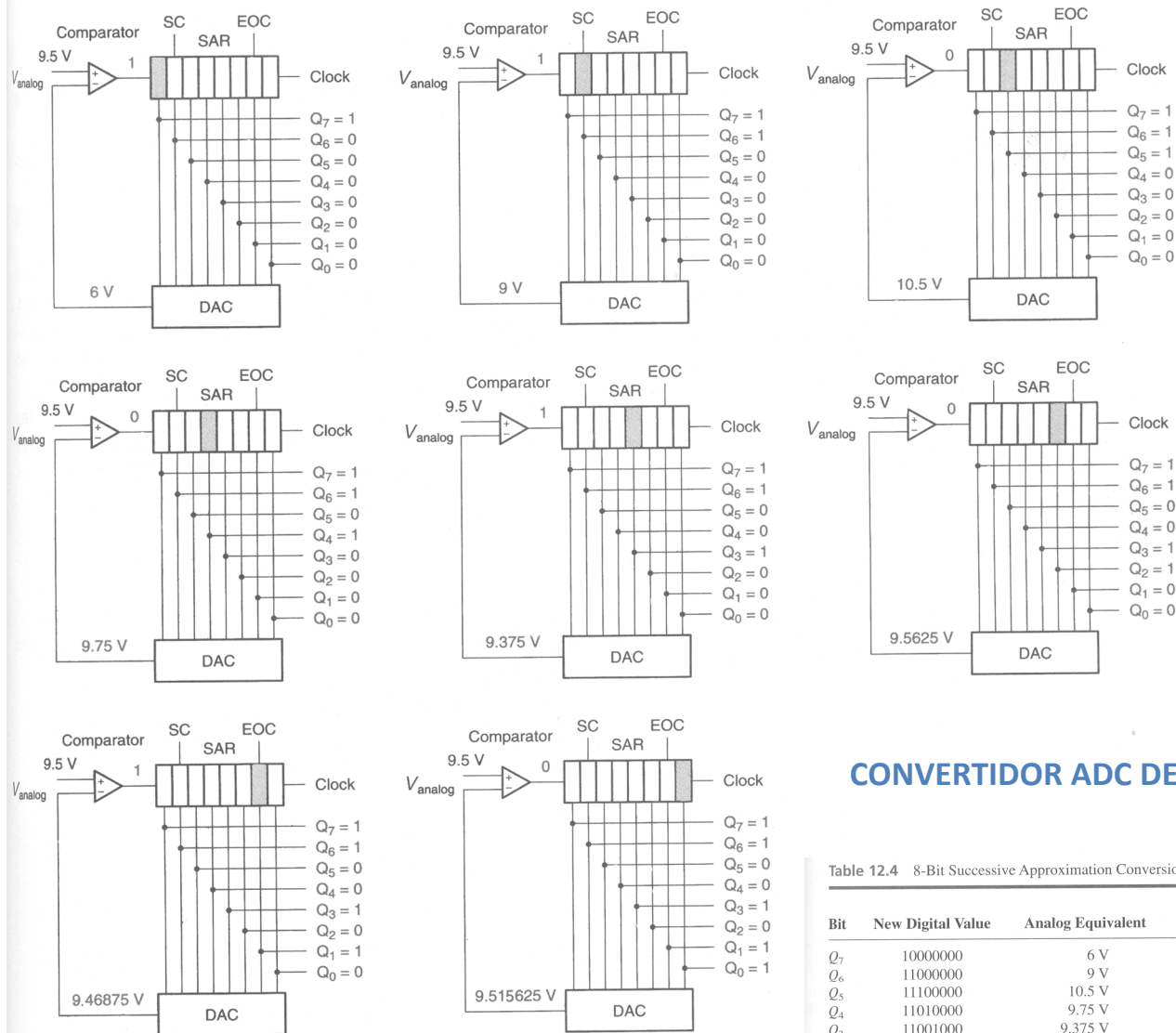


FIGURE 12.24  
Example 12.11  
Successive Approximation A/D Conversion





## CONVERTIDOR ADC DE APROXIMACIONES SUCESIVAS

Table 12.4 8-Bit Successive Approximation Conversion

Bit	New Digital Value	Analog Equivalent	$V_{analog} \geq V_{DAC}?$	Comparator Output	Accumulated Digital Value
$Q_7$	10000000	6 V	Yes	1	10000000
$Q_6$	11000000	9 V	Yes	1	11000000
$Q_5$	11100000	10.5 V	No	0	11000000
$Q_4$	11010000	9.75 V	No	0	11000000
$Q_3$	11001000	9.375 V	Yes	1	11001000
$Q_2$	11001100	9.5625 V	No	0	11001000
$Q_1$	11001010	9.46875 V	Yes	1	11001010
$Q_0$	11001011	9.515625 V	No	0	11001010

# CONVERTIDORES ADC


## CONVERTIDOR ADC DE DOBLE RAMPA

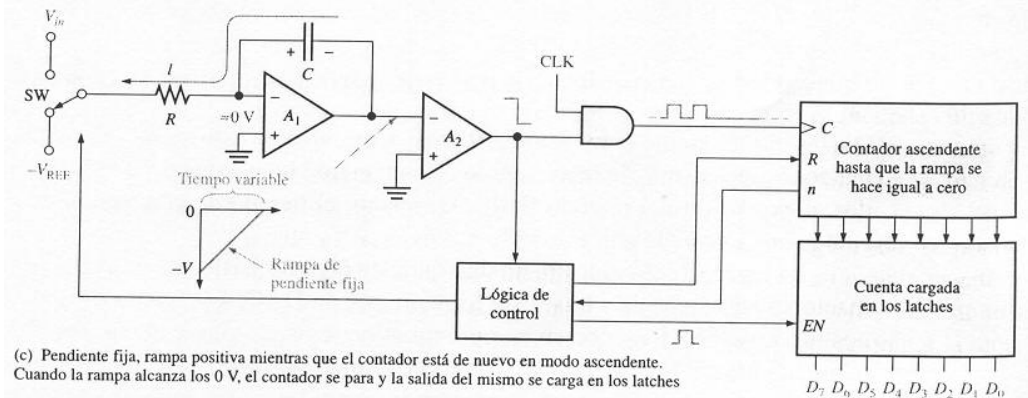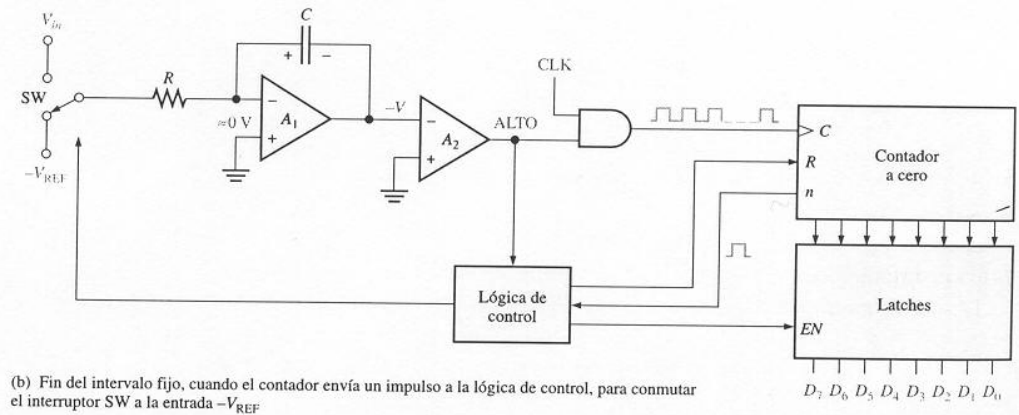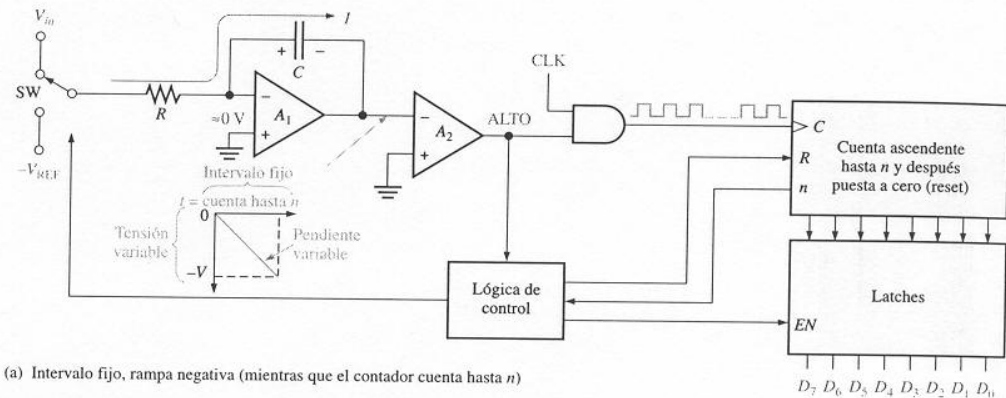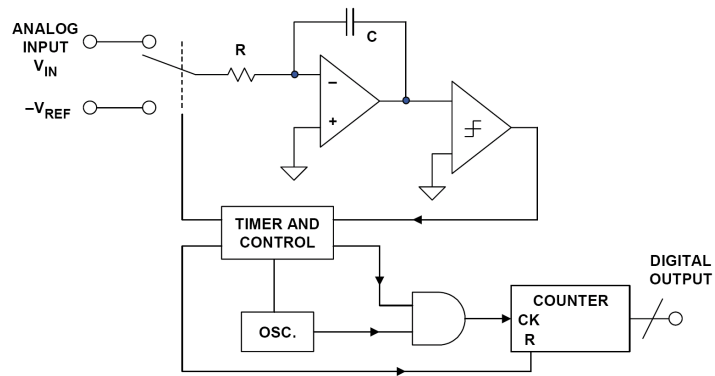

# CONVERTIDORES ADC

## FIRST-ORDER SIGMA-DELTA ADC

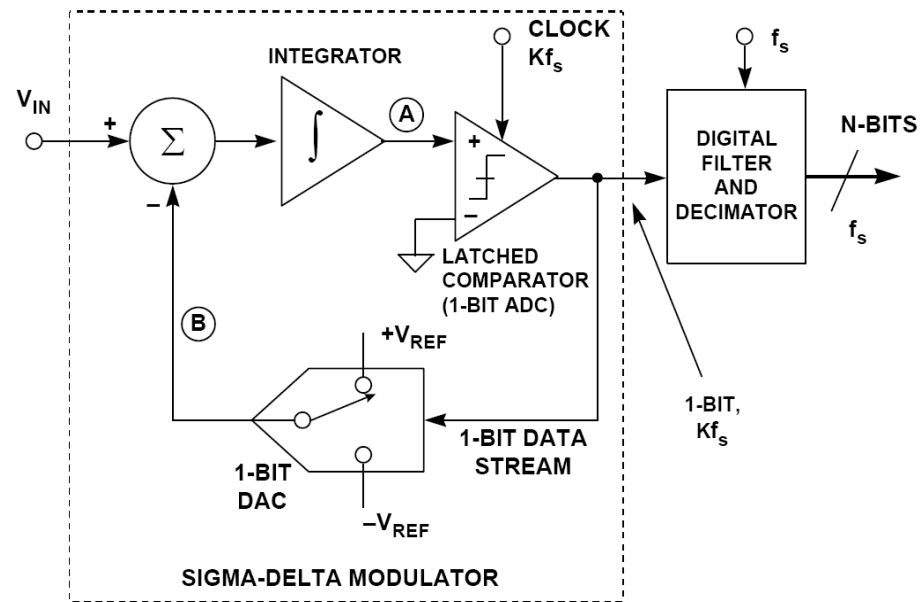
## CONVERTIDOR ADC SIGMA-DELTA ( $\Sigma$ - $\Delta$ )



$$V_{IN} = 0V$$

$$= \frac{2}{4}$$


$$= \frac{4}{8}$$

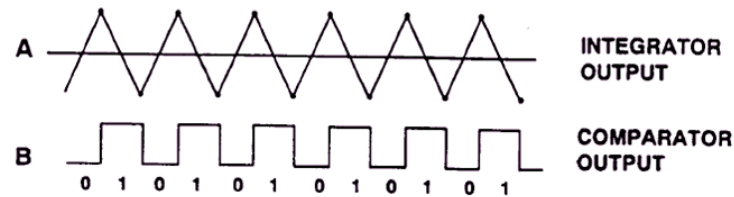

$$V_{IN} = + \frac{V_{ref}}{2}$$

$$= \frac{3}{4}$$

$$= \frac{6}{8}$$

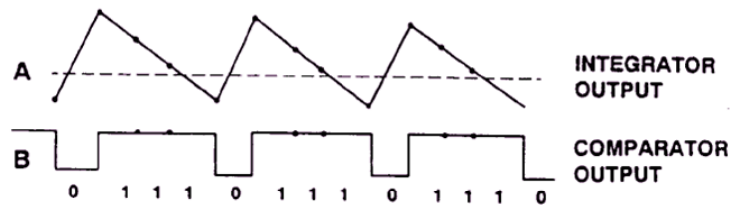

## CONVERTIDORES ADC

SYSTEM ARCHITECTURE	RESOLUTION	SPEED	MAXIM ADCs	ADVANTAGES/DRAWBACKS
Flash	8 bits	250Mbps–1Gbps	MAX100 MAX101A MAX104*	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Extremely fast</li> <li>+ High input bandwidth</li> <li>- Highest power consumption</li> <li>- Large die size</li> <li>- High input capacitance</li> <li>- Expensive</li> <li>- Sparkle codes**</li> </ul>
SAR	10 bits–16 bits	76kps–250kps	MAX195 MAX144/MAX145 MAX115* MAX157/MAX159 MAX186/MAX188	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ High resolution and accuracy</li> <li>+ Low power consumption</li> <li>+ Few external components</li> <li>- Low input bandwidth</li> <li>- Limited sampling rate</li> <li>- <math>V_{IN}</math> must remain constant during conversion</li> </ul>
Integrating	> 18 bits	< 50kps	MAX132 MAX135	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ High resolution</li> <li>+ Low supply current</li> <li>+ Excellent noise rejection</li> <li>- Low speed</li> </ul>
Sigma-Delta ( $\Sigma\Delta$ )	> 16 bits	> 200kps	MAX1400 MAX1401* MAX1402* MAX1403*	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ High resolution</li> <li>+ High input bandwidth</li> <li>+ Digital on-chip filtering</li> <li>- External T/H</li> <li>- Limited sampling rate</li> </ul>
Pipeline	12 bits–16 bits	1Mbps–80Mbps	MAX1200 MAX1201 MAX1205	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ High throughput rate</li> <li>+ Low power consumption</li> <li>+ Digital error correction and on-chip self-calibration</li> <li>- Requires 50% duty cycle typical</li> <li>- Requires minimum clock frequency</li> </ul>

\*Future product—contact factory for availability

\*\*Sparkle codes are erratic errors caused by metastable comparators or out-of-sequence output codes (thermometer bubbles), which in turn are